

# 数字设计实践与 Verilog硬件描述语言

高翠芸

School of Computer Science

gaocuiyun@hit.edu.cn

# Verilog HDL语法


---

- 模块的结构
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和块语句
- 条件语句和循环语句
- 模块的调用
- 模块的测试

# 用Verilog实现三态输出

- Verilog为高阻态内设了位数据值“z”，所以它很容易指定三态输出

## 74245

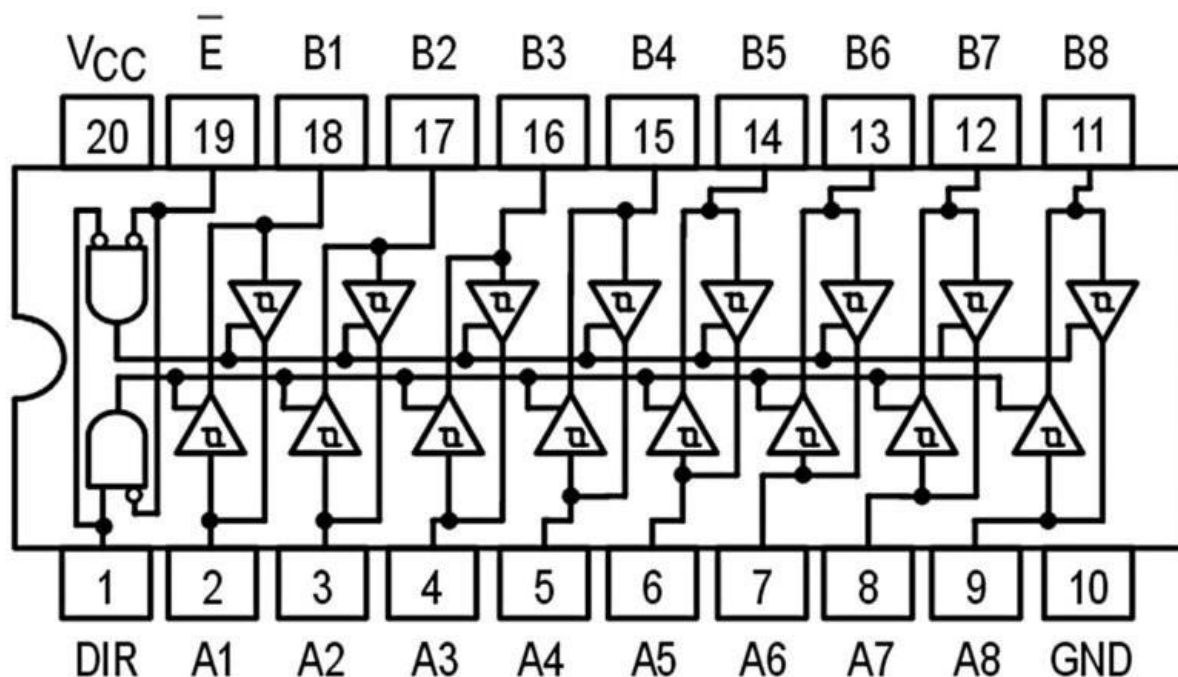

```
module Vr74x245(G_L, DIR, A, B);  
  input G_L, DIR;  
  inout [1:8] A, B;           //输出端口可作输入  
  
  assign A = (~G_L & ~DIR) ? B : 8'bz;  
  assign B = (~G_L & DIR) ? A : 8'bz;  
endmodule
```

与74\*245类似的8位三态驱动器的Verilog模块

# 模块基本结构

---

模块声明:

```
module module_name (port_list); //模块名 (端口声明列表)
```

端口定义:

```
input[信号位宽];    //输入声明
```

```
output [信号位宽];  //输出声明
```

```
...
```

数据类型说明:

```
reg [信号位宽];    //寄存器类型声明
```

```
wire [信号位宽];   //线网类型声明
```

```
parameter;         //参数声明
```

```
...
```

功能描述:                   //主程序代码

```
assign a=b+c
```

```
always@(posedge clk or negedge reset)
```

```
function
```

```
task
```

```
...
```

```
endmodule
```

# Verilog HDL语法

---

- 模块的结构
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和块语句
  - 连续赋值语句
  - 过程赋值语句
- 条件语句和循环语句
- 模块的调用
- 模块的测试


# 赋值语句

---

- 在Verilog中，变量是不能随意赋值的，需要使用**连续赋值**语句和**过程赋值**语句。
- assign称为**连续赋值**，对应于线网类型变量**wire**；
- initial或always称为**过程赋值**，对应于寄存器类型变量**reg**。
 
# 连续赋值语句

- 连续赋值语句用于把值赋给**线网型变量(不能为寄存器型变量赋值)**
- 语句形式为: `assign A = B & C;`
  - 只要在右端表达式的操作数上有事件(事件为值的变化)发生时, 表达式即被计算;
  - 如果计算的结果值有变化, 新结果就赋给左边的线网。



# 连续赋值语句

---

例：

```
wire a;  
assign a=1'b1;
```

- **语法格式：** assign 线网型变量名=赋值表达式;
- 等号右端赋值表达式的值会持续对被赋值变量产生连续驱动，而且只要等号右端赋值表达式的值改变，左端被赋值变量的值就会**立即改变**;
- 对应到电路中去，就是**导线**。



# 连续赋值语句assign

---

- 左侧数据类型必须是线网型数据（**wire**）；
- **所有右值都是敏感信号**，右侧任何信号的变化都会激活该语句，使其被立即执行一次；
- 每条assign赋值语句相当于一个**逻辑单元**，等价于**门级**描述；
- 各个assign赋值语句之间是**并发**的关系；
- 在过程块（initial/always）外面；
- 描述**组合电路**。

# 连续赋值语句

---

●变量（标量）

```
wire a , b ;  
assign a = b ;
```

●向量中某一位


```
wire [7:0] a , b ;  
assign a[3] = b[3] ;
```

●向量

```
wire [7:0] a , b ;  
assign a = b ;
```

●向量中某几位
 
```
wire [7:0] a , b ;  
assign a[3:2] = b[3:2] ;
```



# 连续赋值语句举例

---

```
module FA_Df (A, B, Cin, Sum, Cout) ;  
input  A, B, Cin;  
output Sum, Cout ;  
  
assign Sum = A ^ B ^ Cin;  
assign Cout = (A & Cin) | (B & Cin) | (A & B) ;  
endmodule
```

在本例中，有两个连续赋值语句。这些赋值语句是**并发的**，与其书写的顺序无关

# 过程赋值语句

---

- 首先，举两个例子：

```
reg c;
```

```
initial begin
```

```
    c=1'b0;
```

```
end
```

```
reg a,c;
```

```
always@(a) begin
```

```
    c<=c+a;
```

```
end
```

- 在`initial/always`块中使用过程赋值语句；
- `initial`只会执行一次，即只执行一次把c赋零的行为；
- 而`always`会不断执行，即每一次a的值改变时，c都会被重新赋值。

# 过程赋值语句

---

- 只能出现在**过程块**中（initial/always），主要描述**时序电路**；
- 过程赋值语句中：没有关键词“assign”；
- 左侧数据类型必须是**reg**类型的变量；
- 每条过程赋值语句之间是**顺序执行**的关系。
- **阻塞赋值**（运算符=）和**非阻塞赋值**（运算符<=）


# 阻塞赋值与非阻塞赋值

---


- 阻塞（Blocking）赋值方式（如 $b = a$  ; ）
  - 赋值语句执行完后，块才结束；
  - $b$ 的值在赋值语句执行完后**立刻就改变**；
  - 可能产生意想不到的结果。
- 非阻塞（Non\_Blocking）赋值方式（如 $b <= a$  ; ）
  - 块结束后才完成赋值操作；
  - $b$ 的值**并不是立刻就改变**；
  - 这是一种**比较常用的赋值方法**。（特别在**编写可综合模块**）
 
# 阻塞赋值与非阻塞赋值



```
module bloc(clk, a, b);  
  input clk, a;  
  output b; reg b;  
  reg y;  
  always @(posedge clk)  
  begin  
    y=a;  
    b=y;  
  end  
endmodule
```


 
```
module nonbloc(clk, a, b);  
  input clk, a;  
  output b; reg b;  
  reg y;  
  always @(posedge clk)  
  begin  
    y<=a;  
    b<=y;  
  end  
endmodule
```




# 非阻塞赋值示例

  



# 非阻塞赋值

块内的赋值语句**同时进行**：先同时采样，最后一起更新

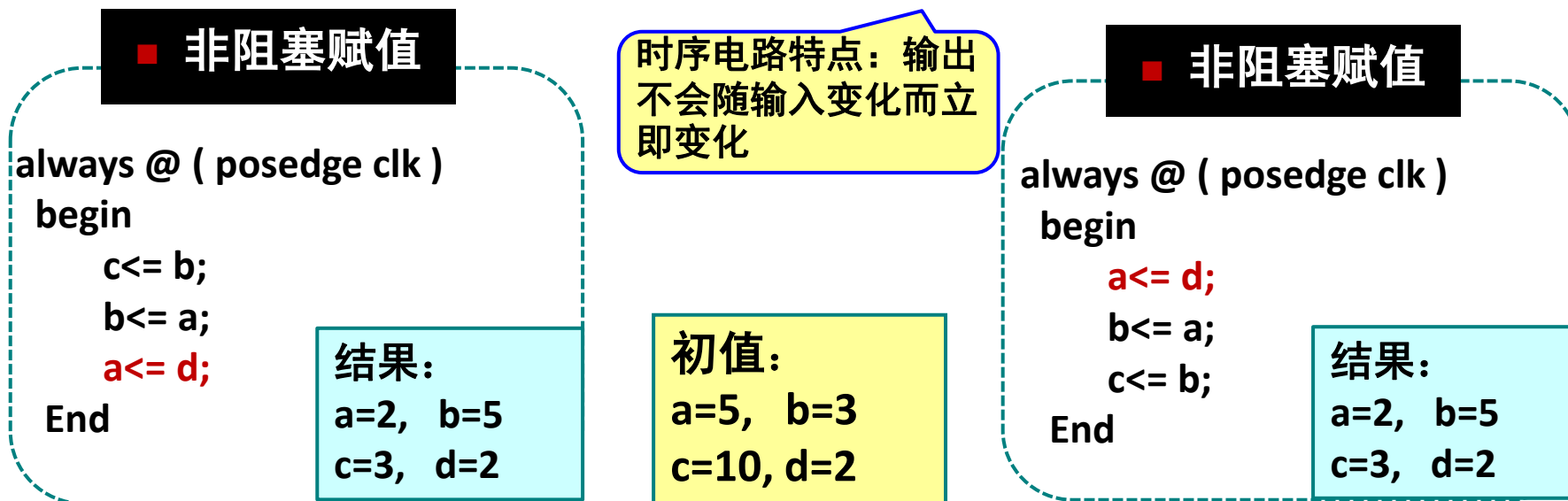

结果与书写的顺序无关（原因：同步更新）

本质上，在一个时钟沿触发里，a得到d的值，但b得到的永远是a的旧值，c得到的永远是b的旧值（原因：同步更新）。

# 如何区分阻塞赋值与非阻塞赋值？

---

- 时序逻辑

- 一定用非阻塞赋值 “<=”, 只要看到敏感列表有posedge就用 “<=”。

- 组合逻辑

- 一定用 “=”，只要敏感列表没有posedge就用 “=”。

- 时序逻辑和组合逻辑分成不同的模块

- 即一个always模块里面只能出现非阻塞赋值 “<=”或者 “=”。

# 连续赋值与过程赋值的比较

	过程赋值	连续赋值
assign	<b>无assign</b> (过程性连续赋值除外)	<b>有assign</b>
符号	使用 “=”, “<=”	只使用 “=”
位置	在always语句或initial语句中 均可出现	不可出现于always语句和initial语句
执行条件	与周围其他语句有关	等号右端操作数的值发生变化时
用途	驱动寄存器	驱动线网

# Verilog HDL语法

---

- 模块的结构
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和块语句
  - **initial**块语句
  - **always**语句
- 条件语句和循环语句
- 模块的调用
- 模块的测试

# 过程块

- 过程块是**行为模型**的基础。
- 过程块有两种：
  - initial块
    - 只能执行一次。
    - 不带触发条件。
    - 它通常用于**仿真**模块。
  - always块
    - **循环**执行。
    - 通常**带触发条件**，满足触发条件则执行。
    - 一个模块中有多个always块时，可以**并行**进行。

```
reg c;  
initial begin  
    c=1'b0;  
end
```

```
reg a,c;  
always@(a) begin  
    c<=c+a;  
end
```

# initial块

---

- 格式如下:

```
Initial
begin
    语句1;
    语句2;
    .....
    语句n;
end
```

```
initial
begin
    #20 begin a = 0;b = 0; cin= 1;end
    #20 begin a = 0;b = 1; cin= 0;end
    #20 begin a = 0;b = 1; cin= 1;end
    #20 begin a = 1;b = 0; cin= 0;end
    #20 begin a = 1;b = 0; cin= 1;end
    #20 begin a = 1;b = 1; cin= 0;end
end
```

- **begin\_end**为顺序块，用来标识顺序执行的语句。

# always块

---

- 格式如下：

```
always @ (<敏感信号列表>)  
    begin  
        //过程赋值  
        //if-else、case选择语句  
        //for、while等循环块  
    end
```

- **always**语句通常**带触发条件**，触发条件被写在敏感信号列表中，只有当触发条件满足条件或发生变化时，其后的” begin-end”块语句才能被执行。
- 敏感信号列表中可以有多个信号，用关键字**or**连接；
- 敏感信号可分为两种：电平敏感、边沿敏感；
- 用关键字**posedge**和**negedge**限定信号敏感边沿。

# always块

- 电平触发的always块通常用于描述组合逻辑和带锁存器的组合逻辑；
- 边沿触发的always块通常用于描述时序逻辑。

```
module reg_adder (out, a, b, clk);  
    input clk;  
    input [2: 0] a, b;  
    output [3: 0] out;  
    reg [3: 0] out;  
    reg [3: 0] sum;  
    always @( a or b) // 若a或b发生任何变化，执行  
        sum = a + b;  
    always @( negedge clk) // 在clk下降沿执行  
        out = sum;  
endmodule
```



# Verilog HDL语法

---

- 模块的结构
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和块语句
- 条件语句和循环语句
- 模块的调用
- 模块的测试

# 条件语句和循环语句

---

- 都必须在过程块中使用
- 条件语句：
  - if、case
- 循环语句：
  - forever、repeat、while、for

# 条件语句-if语句


- 即使用不到**else分支**，语句中**else分支也最好加上**，否则电路有可能**生成不稳定的电路**，造成结果的错误。
- 编译器认为**条件不满足时**，会引进**触发器保持原值**。
- 时序电路可利用上述特性来保持状态。

```
always @ ( some_event )
begin
    if (a>b)
out1=int1;
    else
        if (a==b)
out1=int2;
    else
```

- if(表达式)    语句                    例: if(a>b)    out1=int1;
- If(表达式)                    例: if(a>b)
- 语句1                    out1=int1;
- else                    else
- 语句2                    out1=int2;
 
# 条件语句-if语句

```
module buried_ff(c,b,a);  
input a,b;  
output c;  
reg c;  
  
always @(a or b)  
begin  
    if ((b=1)&&(a==1)) c=1;  
end  
endmodule
```



如何改正错误?

# 条件语句-case语句

---

- case (条件表达式)

分支1: 语句块1;

分支2: 语句块2;

.....

**default:** 语句块n;

endcase

例: reg [2:0] cnt;

case(cnt)

3'b000:q=q+1;

3'b001:q=q+2;

default:q=q;

endcase

- case语句的所有表达式值的**位宽必须相等**
- 语句中**default一般不要缺省**。在“always”块内，如果给定条件下变量没有赋值，这个变量将保持原值（生成一个**锁存器**）
- 分支表达式中可以存在**不定值x**和**高阻值z**
  - 如2'b0x，或2'b0z

# 条件语句if与case的区别

---

- if 生成的电路是**串行**的，是有优先级的编码逻辑；
- case生成的电路是**并行**的，各种判定情况的优先级相同。
  
- if 生成的电路**延时较大**，占用硬件资源少；
- case生成的电路**延时较短**，占用硬件资源多。

# 循环语句

---

- Verilog的循环语句是依靠**电路的重复生成**实现的。
- 4种循环语句：
  - **for** 循环：执行给定的循环次数；
  - **while** 循环：执行语句直到某个条件不满足；
  - **repeat** 循环：连续执行语句N次；
  - **forever** 循环：连续执行某条语句，多余于initial块中，以生成周期性波形。
- **for**、**while**是**可综合**的，但循环的次数需要在编译之前就确定，动态改变循环次数的语句则是不可综合的
- **repeat**语句在有些工具中可综合，有些不可综合
- **forever**语句是不可综合的，常用于产生各类仿真激励


# 用Verilog实现2-4译码器——1

- Verilog设计译码器方法有很多
- 最原始的方法是编写等效于译码器逻辑电路的**结构性程序**。

```
module Vr2to4dec_s(A0, A1, EN, Y0, Y1, Y2, Y3);  
  input A0, A1, EN;  
  output Y0, Y1, Y2, Y3;  
  wire NOTA0, NOTA1;
```

```
  not U1 (NOTA0, A0);  
  not U2 (NOTA1, A1);  
  and U3 (Y0, NOTA0, NOTA1, EN);  
  and U4 (Y1, A0, NOTA1, EN);  
  and U5 (Y2, NOTA0, A1, EN);  
  and U6 (Y3, A0, A1, EN);  
endmodule
```

**缺点：** 不易于理解和维护

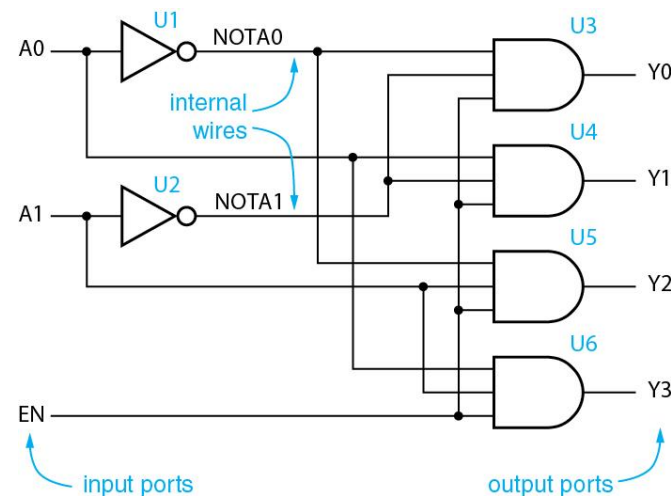

Inputs			Outputs			
EN	A1	A0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0



# 用Verilog实现2-4译码器——2

- 使用Verilog的**行为化描述**。
- 采用了一个**always**语句，其**敏感信号列表**包括译码器所有输入。
- 将输出变量声明为**reg**类型，故而在过程块中对输出变量赋值。
- 用一个**if**语句来测试使能输入。
  - 如果**EN**为0，所有输出都设置为0；
  - 当**EN**有效时，译码器的功能。

```
module Vr2to4dec_b1(A0, A1, EN, Y0, Y1, Y2, Y3);  
    input A0, A1, EN;  
    output reg Y0, Y1, Y2, Y3;  
  
    always @ (A0, A1, EN)  
        if (EN==0) {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0000;  
        else  
            case ({A1,A0})  
                2'b00: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0001;  
                2'b01: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0010;  
                2'b10: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0100;  
                2'b11: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b1000;  
                default: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0000;  
            endcase  
    endmodule
```

# 用Verilog实现2-4译码器——3

- 使用2-4二进制译码器的行为化风格Verilog模块

- 能够能更好地捕捉到译码器的行为特性。

```
module Vr2to4dec_b2(A0, A1, EN, Y0, Y1, Y2, Y3);  
  input A0, A1, EN;  
  output reg Y0, Y1, Y2, Y3;  
  reg [3:0] IY;  
  integer i;  
  always @ (A0 or A1 or EN) begin  
    IY = 4'b0000;      // Default outputs all 0  
    if (EN==1)         // If enabled...  
      for (i=0; i<=3; i=i+1) // set out bit i where i equals {A1,A0}  
        if (i == {A1,A0}) IY[i] = 1;  
    {Y3,Y2,Y1,Y0} = IY; // Copy internal bit-vector variable to outputs  
  end  
endmodule
```

## 2输入8位多路复用器的数据流型Verilog模块

---

- 多路复用器在**数据流形式**中，可以使用一系列条件操作符(?:)来提供所要求的功能。

```
module Vrmux2in8b_d(EN_L, S, D0, D1, Y);  
    input EN_L, S;  
    input [1:8] D0, D1;  
    output [1:8] Y;  
  
    assign Y = (~EN_L == 1'b0) ? 8'b0 : (  
        (S == 1'd0) ? D0 : (  
            (S == 1'd1) ? D1 : 8'bx));  
endmodule
```

# 采用多重if语句实现多路复用器

---

- 多路复用器的**行为化描述**。
- 采用一系列多重if语句，一个if语句对应一个选择输入值


```
module Vrmux2in8b_b(EN_L, S, D0, D1, Y);  
    input EN_L, S;  
    input [1:8] D0, D1;  
    output reg [1:8] Y;  
  
    always @ (*) begin  
        if (~EN_L == 1'b0) Y = 8'b0;  
        else if (S == 1'b0) Y = D0;  
        else if (S == 1'b1) Y = D1;  
        else Y = 8'bx;  
    end  
endmodule
```

# Verilog HDL语法

---

- 模块的结构
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和块语句
- 条件语句和循环语句
- **模块的调用**
- 模块的测试

# 模块的调用

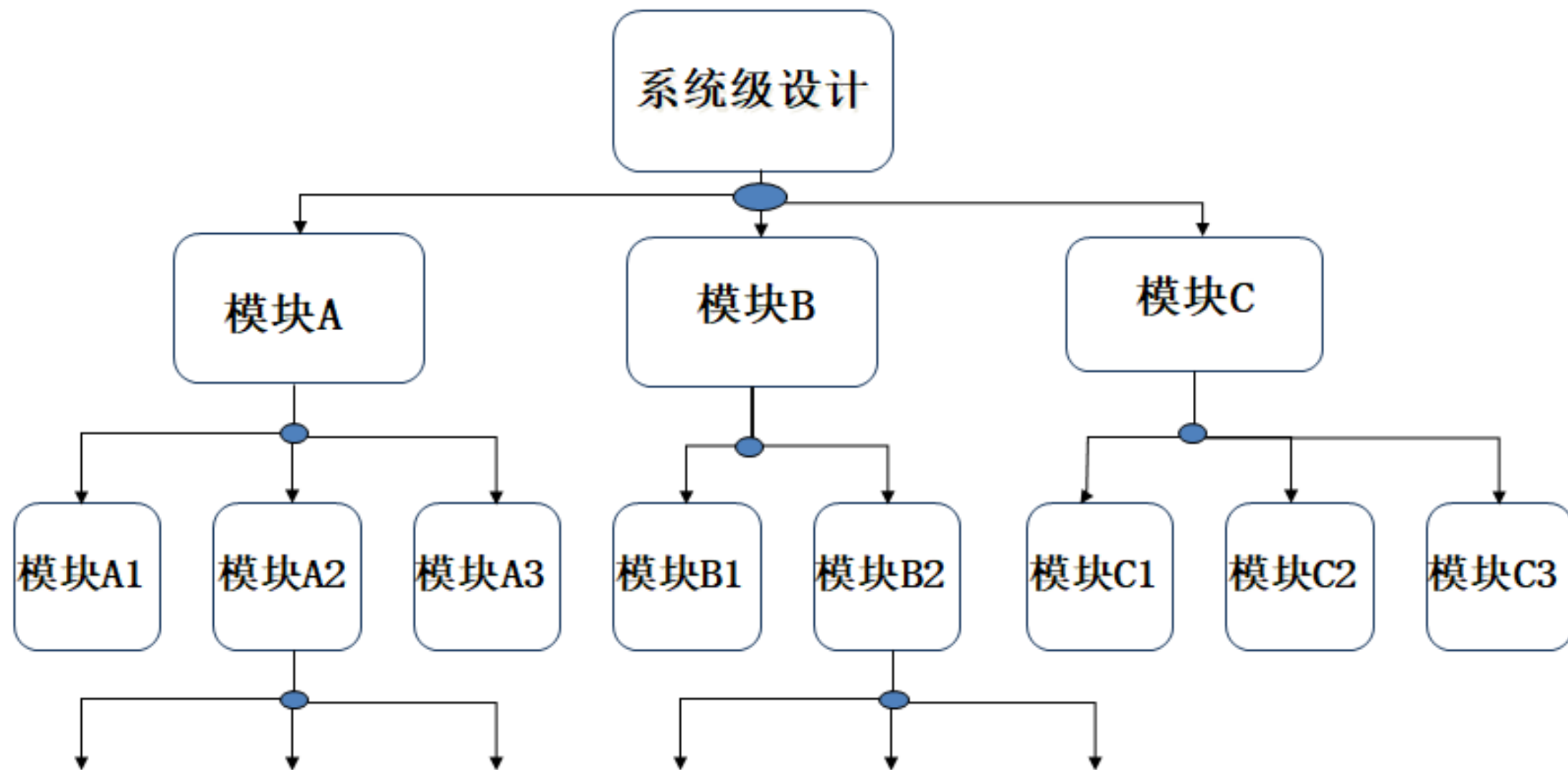

# 模块基本结构

---

模块声明:

**module** module\_name (port\_list); //模块名 (端口声明列表)

端口定义:

input[信号位宽]; //输入声明

output [信号位宽]; //输出声明

...

数据类型说明:

reg [信号位宽]; //寄存器类型声明

wire [信号位宽]; //线网类型声明

parameter; //参数声明

...

功能描述: //主程序代码

assign a=b+c

always@(posedge clk or negedge reset)

function

task

...

**endmodule**

# 模块实例化方法

---

- **调用模块实例**的一般形式为：
  - <模块名><参数列表><实例名> (<端口列表>);
  - module\_name instance\_name(port\_associations);
- 其中**参数列表**是传递到子模块的参数值。
- 信号端口可以通过位置或名称关联，但是**关联方式不能够混合使用**。
- **定义模块**: module Design(端口1, 端口2, 端口3.....);
  1. 引用时，严格按照**模块定义的端口顺序**来连接，不用标明原模块定义时规定的端口名。
    - Design u\_1(u\_1的端口1, u\_1的端口2, .....); //和Design对应
  2. 引用时，用"."符号，标明原模块定义时规定的端口名。
    - Design u\_2( .(端口1(u\_1的端口1), .(端口2(u\_1的端口2), ..... ));



# 模块实例化

---

- 例:


```
module and1 (C,A,B);  
input A,B;  
output C;
```

...

- `and1 A1 (T3,A,B);` //实例化时采用位置关联
- `and1 A2 (.C(T3),.A(A),.B(B) );` //实例化时采用名字关联
- `port_expr`可以是以下的任何类型:
  - 标识符 (reg 或 net ) 如 `.C (T3)` , T3 为 wire 型标识符。
  - 位选择, 如 `.C (D[0])` , C 端口接到 D 信号的第 0bit 位。
  - 部分选择, 如 `.Bus (Din[5: 4])` 。
  - 上述类型的合并, 如 `.Addr ({ A1, A2[1: 0]})`。
  - 表达式 (只适用于输入端口) , 如 `.A (wire Zire = 0 )` 。
- 例化名不能为元模块名或关键字。

 
# 4位全加器设计实例

- 半加器模块：半加器由两个一位输入相加，输出一个结果位和进位。
- 1位全加器模块：由两个半加器和一个或门实现。
- 4位全加器模块：由4个1位全加器串联形成。



 
# 4位全加器设计实例

```
module half_adder(input a,input b, output sum,output c_out); //半加器
    assign sum = a^b;
    assign c_out = a&b;
endmodule
```



```
module full_adder(input a,input b,input c_in,output sum,output c_out);
    wire sum1; //1 位全加器
    wire c_out1,c_out2;
    half_adder half_adder1(.a(a),.b(b),.sum(sum1),.c_out(c_out1));
    half_adder half_adder2(.a(c_in),.b(sum1),.sum(sum),.c_out(c_out2));
    assign c_out = c_out1|c_out2;
endmodule
```

 

# 4位全加器设计实例

---

```
module add_4 ( input [3:0] a, input [3:0]b, input c_in,  
               output [3:0] sum, output c_out ); //4位全加器  
  
  wire [3:0] c_tmp;  
  full_adder i0 ( a[0], b[0], c_in, sum[0], c_tmp[0]);  
  full_adder i1 ( a[1], b[1], c_tmp[0], sum[1], c_tmp[1] );  
  full_adder i2 ( a[2], b[2], c_tmp[1], sum[2], c_tmp[2] );  
  full_adder i3 ( a[3], b[3], c_tmp[2], sum[3], c_tmp[3] );  
  assign c_out = c_tmp[3];  
  
endmodule
```

# Verilog HDL语法


---

- 模块的结构
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和块语句
- 条件语句和循环语句
- 模块的调用
- 模块的测试
 
# 测试平台（test bench）

---

- 测试平台是一个**无输入，有输出**的顶层调用模块。
- 一个简单的测试平台包括：
  - 产生**激励信号**；
  - **实例化**待测模块，并将激励信号加入到待测模块中。



# TestBench模块

激励模块通常是**顶层模块**

- 激励信号数据类型要求为**reg**，以便保持**激励值**不变，直至执行到下一跳激励语句为止
- 输出信号的数据类型要求为wire，以便能随时跟踪激励信号的变化

```
'timescale 1ns/1ns    //时间单位为1ns，精度为1ns
module module_name_sim();    //模块名（无端口声明列表）
    reg [信号位宽];          //激励信号声明
    wire [信号位宽];         //输出信号声明
    module_name instance_name (port_associations); //实例化设计模块
    initial
        begin    //激励信号
            PS=1'b0;PD1=1'b1;    //语句1
            #5 PS=1'b0;PD1=1'b1;    //语句2
            .....
        end
endmodule
```

# 4位全加器模块测试


---

```
`timescale 1ns / 1ps
module add_4_sim();
    reg [3:0] A,B;
    reg CI;
    wire [3:0] S;
    wire CO;
    add_4 A1(A,B,CI,S,CO);
    initial
        begin
            A=4'd0;B=4'd0;CI=1'b0;
            #5 A=4'd3;B=4'd4;CI=1'b0;
            #5 A=4'd2;B=4'd5;CI=1'b1;
            #5 A=4'd9;B=4'd9;CI=1'b1;
            #5 A=4'd0;B=4'd0;CI=1'b0;
        end
endmodule
```

```
module add_4 ( input [3:0] a, input [3:0] b,
               input c_in, output [3:0] sum,
               output c_out );
    wire [3:0] c_tmp;
    full_adder i0 ( a[0], b[0], c_in, sum[0],
                   c_tmp[0]);
    full_adder i1 ( a[1], b[1], c_tmp[0],
                   sum[1], c_tmp[1]);
    full_adder i2 ( a[2], b[2], c_tmp[1],
                   sum[2], c_tmp[2]);
    full_adder i3 ( a[3], b[3], c_tmp[2],
                   sum[3], c_tmp[3]);
    assign c_out = c_tmp[3];
endmodule
```



# 4位全加器结果

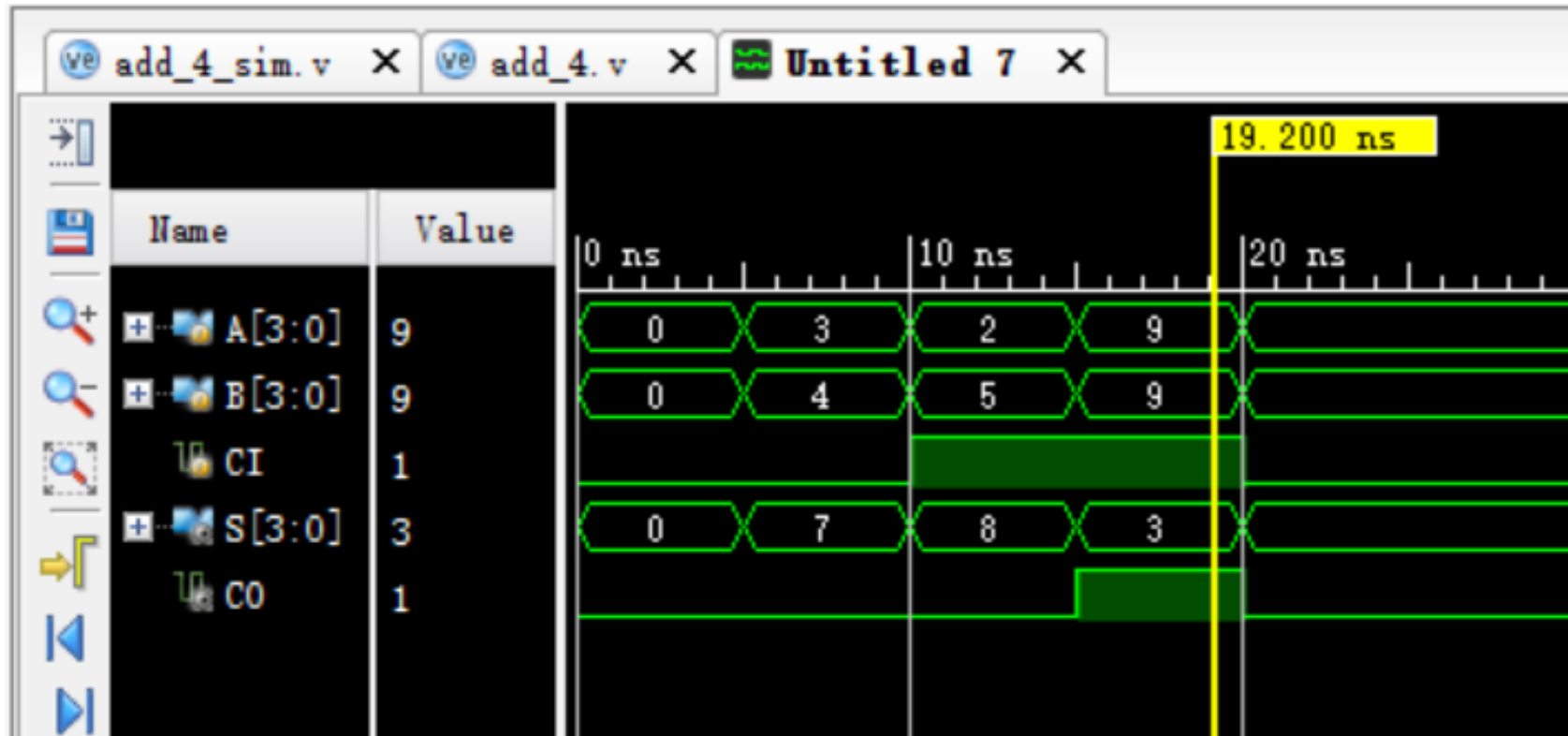

# Verilog HDL与C语言的最大区别

---

- Verilog HDL语言是**并行的**，即具有在同一时刻执行多任务的能力，因为在实际硬件中许多操作都是在同一时刻发生的。一般来讲，**计算机编程语言是非并行的**。
- Verilog HDL语言**有时序**的概念，因为在硬件电路中从输入到输出总是有延迟存在的。